

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. Ломоносова**

**Физический факультет
кафедра общей физики и физики конденсированного состояния**

**Методическая разработка
по общему физическому практикуму**

Лаб. работа № 61

**УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА
ТРАНЗИСТОРЕ**

Описание составил доц. Антипов С.Д.

Москва 2012 г.

Подготовил методическое пособие к изданию доцент Авксентьев Ю.И.

УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРЕ

Целью настоящей работы является изучение работы транзистора в качестве усилительного каскада по напряжению в схеме с общим эмиттером.

Введение

По своей сути транзистор является усилителем тока, так как небольшой по величине ток базы J_b управляет значительно большим током коллектора J_k , т.е. транзистор усиливает ток базы, $J_b \approx 0.05 J_k$. Однако транзистор можно использовать и в качестве усилителя напряжения.

Одним из наиболее распространенных усилительных каскадов по напряжению является *каскад с общим эмиттером (ОЭ)*, когда эмиттер является общим электродом для входной и выходной цепей транзистора. Напряжения, приложенные к коллектору ($U_{k\vartheta}$) и к базе ($U_{b\vartheta}$) отсчитываются относительно эмиттера и называются соответственно выходным и входным (см. рис. 1).

Для любого усилительного устройства мерой усиления служит коэффициент усиления, который определяется как отношение выходной величины к входной.

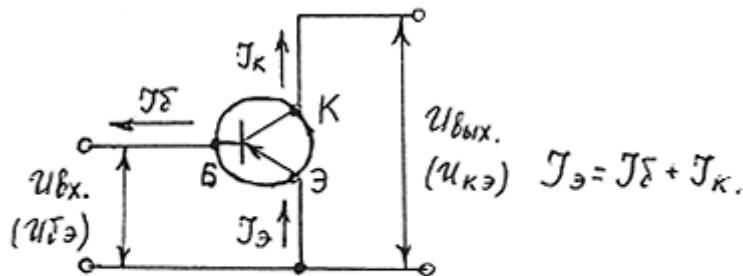


Рисунок 1.

Тогда коэффициент усиления по напряжению определяется так:

$$K_U = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} ,$$

а коэффициент усиления по току:

$$K_J = \frac{J_{\text{вых}}}{J_{\text{вх}}} .$$

В усилительных каскадах с ОЭ обычно используется режим подачи напряжения на коллектор и базу такой, что $U_{k\vartheta} < U_{b\vartheta} < 0$ (для транзисторов типа *p-n-p*). В этом случае эмиттерный переход (*p-n*) открыт, а коллекторный (*n-p*) переход закрыт. Напряжения смещения $U_{b\vartheta}$ и $U_{k\vartheta}$ задаются с помощью потенциометров R_1 и R_2 , соответственно (см. рис. 2).

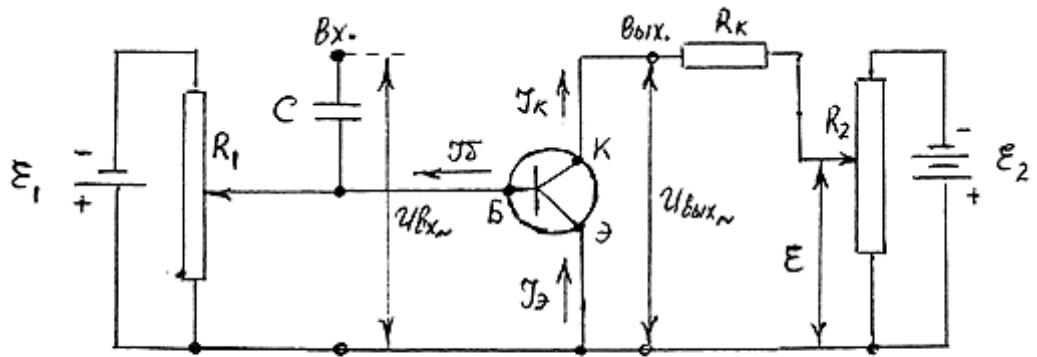


Рисунок 2.

Для того, чтобы постоянная составляющая входного сигнала U_{ex} не влияла на величину J_b напряжение $U_{vых~}$ подается на базу транзистора через разделительную емкость С. Переменный сигнал на выходе транзистора будет усиливаться по напряжению только при включении в цепь коллектора сопротивления нагрузки R_K (см. рис. 2). Усиленное напряжение $U_{вых~}$ является переменным напряжением, снимаемым между коллектором и эмиттером транзистора (см. рис. 2). Напряжение смещения на коллекторе \mathcal{E} на коллекторе является постоянным, поэтому, согласно закону Кирхгофа, для напряжений $\mathcal{E} = R_K J_K + U_{вых~}$. Если происходит увеличение напряжения $U_{ex~}$, то ток коллектора

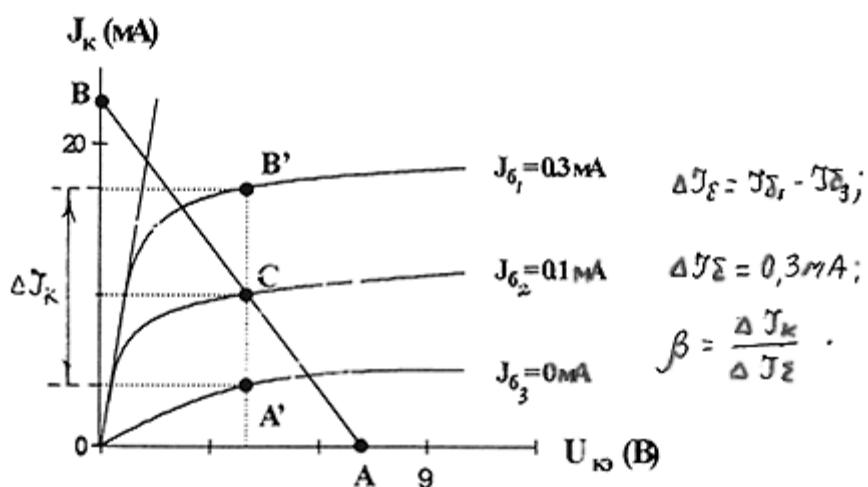


Рисунок 3.

J_K возрастает и, соответственно, т.к. $U_{вых~} = \mathcal{E} - R_K J_K$, то величина $U_{вых~}$ будет убывать. Напряжение $U_{ex~}$ имеет минимальное значение, когда напряжение $U_{ex~}$ максимально, т.е. они сдвинуты по фазе на $\Delta\phi = \pi$.

Обычно режим транзистора выбирается таким образом, что значение $U_{вых~}$

колеблется относительно напряжения $U_{k\vartheta} = \varepsilon/2$ в пределах от $0 B$ при максимальном токе коллектора J_k до ε при $J_k = 0$. Это следует из уравнения прямой ($U_{k\vartheta\sim} = U_{\text{вых}\sim}$): $U_{\text{вых}\sim} = \varepsilon - R_k J_k$, которая называется *линией нагрузки*. Эта прямая определяет все возможные значения тока J_k и напряжения $U_{k\vartheta\sim}$ при любых изменениях базового тока J_b , если заданы величины ε и R_k . Обычно нагрузочная прямая строится на семействе выходных статических характеристик *Выходными статическими характеристиками* называют графически представленные зависимости между током и напряжением в выходных цепях транзистора при отсутствии сопротивления нагрузки $R_k = 0$ и при различных значениях тока J_b , т.е. зависимости типа $J_k = f(U_{k\vartheta})|_{J_b=\text{const}}$ представленные на рисунке 3.

Для построения линии нагрузки на этом семействе выходных статических характеристик найдем точки пересечения прямой $U_{k\vartheta} = \varepsilon - R_k J_k$ с осями абсцисс и ординат:

$$(J_k = 0; U_{k\vartheta\sim} = \varepsilon) \quad - \text{точка } A,$$

$$(U_{k\vartheta\sim} = 0; J_k = \varepsilon/R_k) \quad - \text{точка } B.$$

Соединив точки A и B прямой, получим *нагрузочную прямую*.

Усилительный каскад по напряжению должен вносить минимальные искажения усиливаемого сигнала $U_{ex\sim}$. Для этого исходный режим транзистора выбирают таким образом, чтобы изменения $J_{k\sim}$ были возможны и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения на одинаковую величину $\Delta J_{k\sim}$. Это условие выполняется, если рабочая точка находится посередине линии нагрузки (точка C на рис. 3), т.е. при $U_k = 0.5 \varepsilon$ и $J_k = 0.5 \varepsilon / R_k$. Тогда для коэффициента усиления по напряжению в схеме с общим эмиттером имеем:

$$K_U = \frac{U_{\text{вых}\sim}}{U_{\text{вх}\sim}} = \frac{\Delta U_{k\vartheta\sim}}{\Delta U_{b\vartheta\sim}} = \frac{\Delta(\varepsilon - J_K)}{\Delta J_b R_{\text{вх}}} = \frac{\Delta J_K R_K}{\Delta J_b R_{\text{вх}}} = \beta \frac{R_K}{R_{\text{вх}}}, \quad (1)$$

где R_{ex} - входное сопротивление в рабочей точке C , β - коэффициент усиления по току в схеме с $OЭ$ в рабочей точке C .

Величина β в точке C (см. рис. 3) находится следующим образом. Через точку C проводится перпендикуляр к оси напряжений $U_{k\vartheta}$ (вертикальный пунктир). Из точек пересечения этого перпендикуляра с двумя ближайшими характеристиками над точкой C и под ней (точки B и A) проводятся прямые (горизонтальные пунктиры), параллельные осям напряжений, которые определяют на оси J_K величину ΔJ_K . Изменение ΔJ_b равно разности значений базового тока для двух ближайших характеристик.

Величина R_{ex} , входящая в выражение (1), определяется соотношением:

$$R_{\text{вх}} = \frac{\Delta U_{b\vartheta}}{\Delta J_b} |_{U_{k\vartheta}=\text{const}}.$$

Эта величина находится по статической входной характеристике (см. рис. 4) $J_6 =$

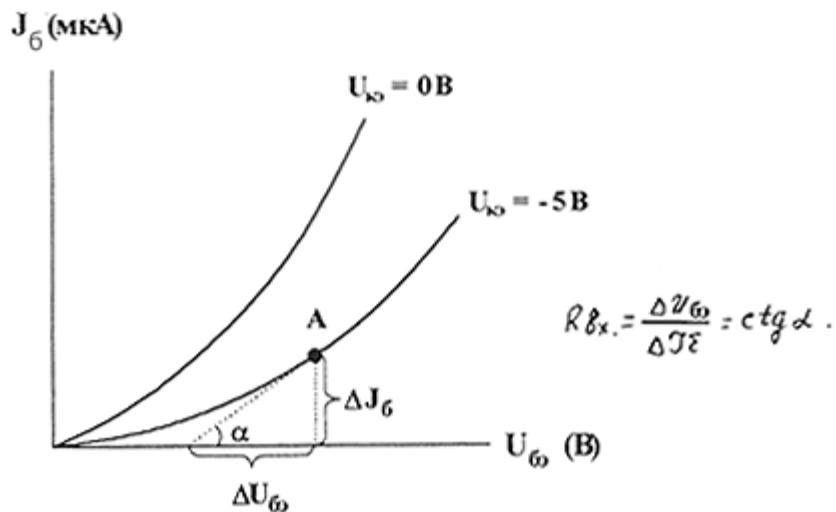


Рисунок 4.

$$f(U_{6o})|_{J_K}$$

Пусть точка на характеристике $J_6(U_{6o})$ при $U_{Ko} = -5V$ является рабочей. Для нахождения R_{ex} в этой точке проводим касательную к входной характеристике (пунктирная прямая) до пересечения с осью абсцисс. Величина R_{ex} определяется котангенсом угла α наклона касательной в точке A к оси напряжений U_{6o} .

Из выражения (1) видно, что коэффициент усиления каскада по напряжению растет с уменьшением входного сопротивления R_{bx} .

Величину K_U можно измерить непосредственно. Для этого используется источник переменного напряжения амплитудой $U_{bx}^0 = 10 mV$, (частота $f = 1 kHz$) и осциллограф. Сигнал с генератора переменного напряжения подается на вход усилительного каскада. С помощью осциллографа измеряется амплитуда напряжения U_{ex}^0 , а затем $U_{вых}^0$. Тогда $K_U = U_{вых}^0 / U_{ex}^0$ и эту величину можно сравнивать с результатом, полученным по формуле (1).

В данной работе с использованием осциллографа определяется K_U и находятся зависимости $K_U = f(R_K)$ и $K_U = f(R_{ex})$.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Собирается усилительный каскад на базе транзистора типа $p - n - p$ ($KT814$) и элементов, входящих в состав модулей $M02, M01$ комплекса $LK\mathcal{E}-1$.

2. При этом используются также следующие измерительные приборы комплекса:

- а) генератор напряжения $ГС\Phi-1$,
- б) осциллограф $C1-131/1$,
- в) мультиметр $M83013$,

г) вольтметр $PB\ 7 - 22A$. При сборке электрической схемы усилительного каскада используются электрические кабели и провода со штекерами и разъемами.

Упражнение 1

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ (ПО НАПРЯЖЕНИЮ) В СХЕМЕ С ОЭ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ R_K : $K_U = f(R_K)$

Собирается установка по схеме, представленной на рисунке 5а.

Входной ток базы J_b (μA) измеряется микроамперметром (мультиметр $M83013$), включенным между точками 1-3. Величину входного напряжения изменяют с помощью потенциометра R_1 . Величина тока J_b не должна

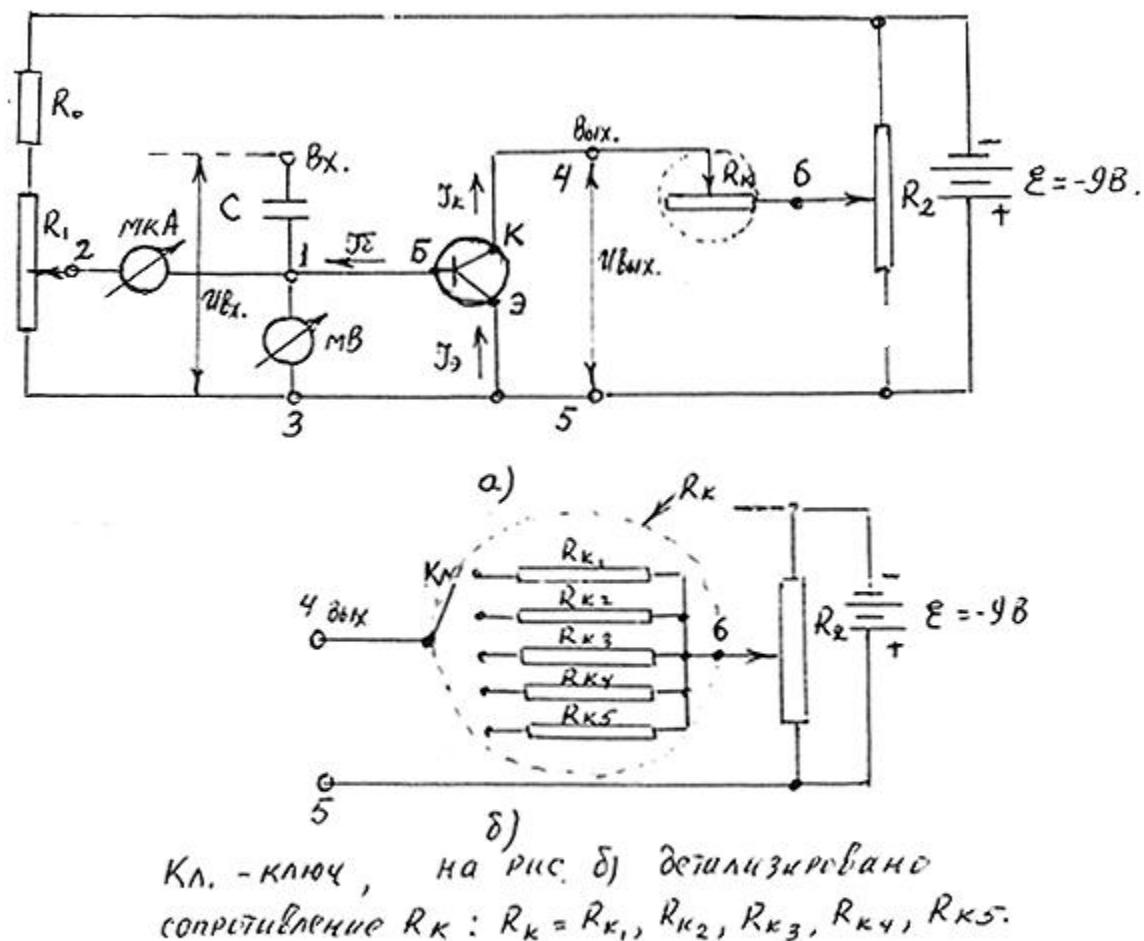


Рисунок 5а, б.

превышать $1\ mA$, для чего служит ограничительное сопротивление R_0

Напряжение U_K задается с помощью потенциометра R_2 и измеряется

вольтметром (*PB 7—22A*), включенным в точках 4 — 5. Сопротивление R_K в цепи коллектора изменяется ступенчато: $R_{K1} = 100 \text{ Ом}$; $R_{K2} = 400 \text{ Ом}$, $R_{K3} = 1.4 \text{ кОм}$, $R_{K4} = 4.4 \text{ кОм}$; $R_{K5} = 5.4 \text{ кОм}$.

Задание:

1. С помощью потенциометра R_2 установите величину $U_{кэ} = -5\text{В}$ (вольтметр *PB 7 - 22A* между точками 4 и 5) и в дальнейшем при изменении $U_{бэ}$ она поддерживается постоянной.

- Установите с помощью потенциометра R_1 ток базы $J_\delta = 100 \text{ мА}$.

- Включите между точками 4 и 6 сопротивление $R_{K1} = 100 \text{ Ом}$,

2. Подайте переменное напряжение $U_{вх}^0$ с выхода генератора *ГСФ-1* амплитудой $U_{вх}^0 = 10 \text{ мВ}$ и частотой $f = 1 \text{ кГц}$ на вход усилительного каскада (клеммы *Bх.* на схеме).

Измерьте амплитуду входного сигнала $U_{вх}^0$. Для этого вход осциллографа *C₁-131/1* подсоедините к клемме *Bх.* и измерьте амплитуду сигнала на экране осциллографа в делениях шкалы n_1 .

3. Измерьте амплитуду выходного сигнала $U_{вых}^0$. Для этого вход осциллографа *C₁-131/1* подсоедините к клемме *Вых.* и измерьте амплитуду сигнала на экране осциллографа в делениях шкалы n_2 .

4. Определите $K_U = \frac{U_{вых}^0}{U_{вх}^0} = \frac{n_1}{n_2}$ для $U_{кэ} = -5 \text{ В}$ тока базы $J_\delta = 100 \text{ мА}$, $R_{K1} = 100 \text{ Ом}$.

5. Оставляя величины $U_{кэ} = -5 \text{ В}$ и $J_\delta = 100 \text{ мА}$ постоянными, определите K_U для сопротивлений нагрузки R_K ; $R_{K2} = 400 \text{ Ом}$, $R_{K3} = 1.4 \text{ кОм}$, $R_{K4} = 4.4 \text{ кОм}$, $R_{K5} = 5.4 \text{ кОм}$, последовательно подсоединяя их между точками 4 и 6.

6. Постройте график зависимости $K_U = f(R_K)$.

Упражнение 2

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ (ПО НАПРЯЖЕНИЮ) В СХЕМЕ С ОЭ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ $R_{BХ}$: $K_U = f(R_{BХ})$

Задание:

1. Установите в цепи коллектора (точки 4 - 6 на схеме) сопротивление $R_{K1} = 100 \text{ Ом}$, $U_{кэ} = -5\text{В}$.

2. Снимите зависимость тока базы J_δ от напряжения $U_{бэ}$, задаваемого потенциометром R_1 . Снятие этой входной характеристики осложняется тем, что при изменении $U_{бэ}$ изменяется и $U_{кэ}$. Поэтому с помощью потенциометра R_2 $U_{кэ}$ поддерживается постоянным. Отсчеты проводите при значениях $U_{бэ}$ от 0 до 300 мВ

через 50 мВ.

3. Постройте график зависимости $J_\delta = f(U_{\delta\vartheta})|_{U_{K\vartheta} = -5V}$ для значений $J_\delta = 50, 100, 150, 200, 250, 300 \text{ мкA}$ определите входные сопротивления, пользуясь соотношением:

$$R_{ex} = \frac{\Delta U_{\delta\vartheta}}{\Delta J_\delta}|_{U_{K\vartheta}=-5V}.$$

4. Определите K_U способом, описанным в упражнении 1 при значениях $J_\delta = 50, 100, 150, 200, 250, 300 \text{ мкA}$ $U_{K\vartheta} = -5V$ и $R_{KI} = 100 \Omega$.

5. Постройте график зависимости $K_U = f(R_{BX})$.

ЛИТЕРАТУРА

1. САВЕЛЬЕВ И.В. Курс общей физики: Учеб. Пособие в 5 кн. Кн.5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц - 4-е изд., перераб.- М.:Наука. Физматлит. 1998..
Глава 8. Электропроводность металлов и полупроводников.
8.6. Электропроводность полупроводников.
Глава 9. Контактные и термоэлектрические явления.
9.3. Контактная разность потенциалов.
9.5. Полупроводниковые диоды и триоды.